
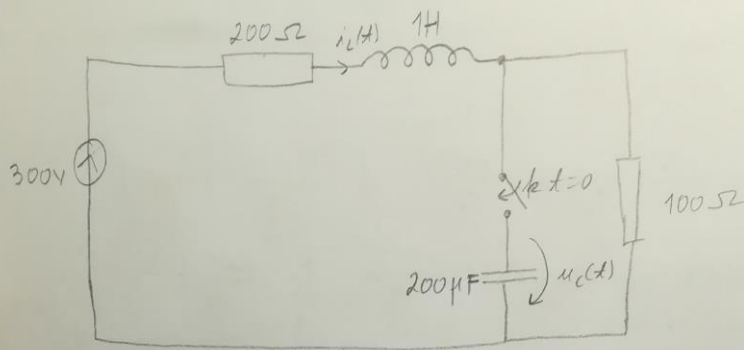


GRUMEZESCU RAREȘ 311CC

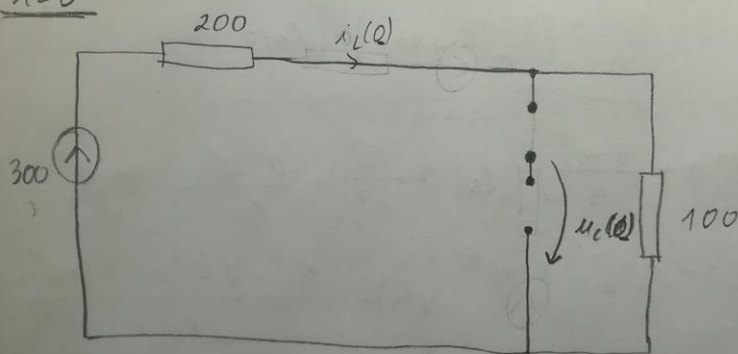


$i_L(t), u_C(t)$
 $t=0$



$$(200\Omega + 100\Omega) \cdot i_L(0) = 300\text{V} \Rightarrow i_L(0) = 1\text{A}$$

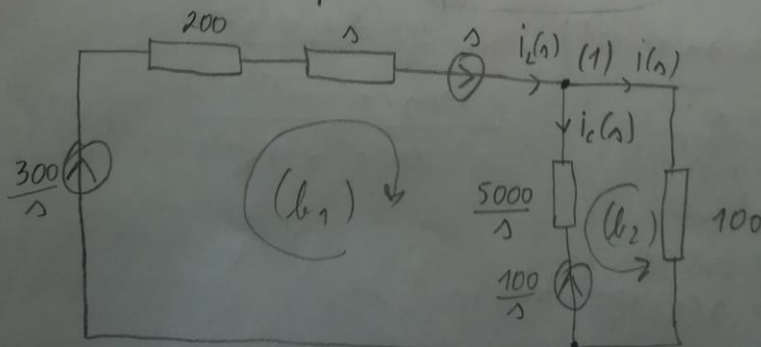$u_C(0) = 0$ pt că pe ramura lui nu circulă curent.



$$(1): i_L(s) = i(s) + i_C(s) \Rightarrow i(s) = i_L(s) - i_C(s)$$

$$(2): (200+s) i_L(s) + \frac{5000}{s} i_C(s) = \frac{300}{s} - \frac{100}{s}$$

$$(3): \frac{5000}{s} i_C(s) - 100 i_C(s) = -\frac{100}{s}$$

$$\Rightarrow (200+s) i_L(s) + \frac{5000}{s} i_C(s) = \frac{200}{s} \quad | \cdot \left(\frac{5000}{s} + 100 \right)$$

$$\frac{5000}{s} i_C(s) - 100 i_C(s) + 100 i_C(s) = -\frac{100}{s} \quad | \cdot \frac{5000}{s}$$

$$(200+s) \left(\frac{5000}{s} + 100 \right) i_L(s) + \frac{5000}{s} \left(\frac{5000}{s} + 100 \right) \cdot i_C(s) = \frac{200}{s} \left(\frac{5000}{s} + 100 \right)$$

$$\frac{5000}{s} (-100) i_C(s) + \frac{5000}{s} \left(\frac{5000}{s} + 100 \right) \cdot i_C(s) = \frac{5000}{s} \cdot \left(-\frac{100}{s} \right)$$

$$\left(\frac{10^6}{s^2} + 2 \cdot 10^4 + 5000 + 100s + \frac{5 \cdot 10^5}{s} \right) i_L(s) = \frac{10^6}{s^2} + \frac{2 \cdot 10^4}{s} + \frac{5 \cdot 10^5}{s^2}$$

$$\frac{10^6 + 2 \cdot 10^4 s + 5000 s + 100 s^2 + 5 \cdot 10^5}{s^2} \cdot i_L(s) = \frac{10^6 + 2 \cdot 10^4 s + 5 \cdot 10^5}{s^2}$$

$$\frac{100 s^2 + 25000 s + 15 \cdot 10^5}{s^2} i_L(s) = \frac{2 \cdot 10^4 s + 15 \cdot 10^5}{s^2} \quad (=)$$

$$L=1 \quad \frac{100}{s} (s^2 + 250 s + 15 \cdot 10^3) \cdot i_L(s) = \frac{100}{s} \cdot \frac{2 \cdot 10^2 s + 15 \cdot 10^3}{s^2}$$

$$i_L(s) = \frac{200 s + 15 \cdot 10^3}{s(s^2 + 250 s + 15 \cdot 10^3)} = \frac{200 s + 15 \cdot 10^3}{s^3 + 250 s^2 + 15 \cdot 10^3 s}$$

$$s^2 + 250 s + 15 \cdot 10^3 = 0$$

$$\Delta = 62500 - 600000 = -2500$$

$$s_{1/2} = \frac{-250 \pm 50}{2} \Rightarrow s \in \{-150; -100\}$$

$$i_L(s) = \frac{200 \cdot 0 + 15 \cdot 10^3}{3 \cdot 0 + 500 \cdot 0 + 15 \cdot 10^3} e^{0 \cdot t} + \frac{200(-100) + 15 \cdot 10^3}{3 \cdot (-100)^2 + 500 \cdot (-100) + 15 \cdot 10^3} e^{-100t} +$$

$$+ \frac{200 \cdot (-150) + 15 \cdot 10^3}{3 \cdot (-150)^2 + 500 \cdot (-150) + 15 \cdot 10^3} e^{-150t}$$

$$i_L(s) = \frac{15 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} e^{0 \cdot t} + \frac{(-2) \cdot 10^4 + 15 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^4 - 5 \cdot 10^4 + 15 \cdot 10^3} e^{-100t} +$$

$$+ \frac{(-3) \cdot 10^4 + 15 \cdot 10^3}{7500} e^{-150t}$$

$$i_L(s) = 1 + e^{-100t} - 2e^{-150t} \quad [A] \quad \begin{aligned} t \rightarrow \infty &\Rightarrow i_L(t) = 1 \text{ A} \\ t \rightarrow 0 &\Rightarrow i_L(t) = 0 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\frac{5000}{s} i_c(s) = \frac{200}{s} - (200 + s) \cdot \frac{200s + 15 \cdot 10^3}{s(s+100)(s+150)}$$

$$5000 i_c(s) = 200(s+100)(s+150) - (200+s)(200s+15 \cdot 10^3)$$

$$5000 i_c(s) = 200(s^2 + 250s + 15 \cdot 10^3) - (4 \cdot 10^4 s + 3 \cdot 10^6 + 200s^2 + 15 \cdot 10^3 s)$$

$$5000 i_c(s) = 200s^2 + 5 \cdot 10^4 s + 3 \cdot 10^6 - 4 \cdot 10^4 s - 3 \cdot 10^6 - 200s^2 - 15 \cdot 10^3 s$$

$$i_c(s) = \frac{10^4 s - 15 \cdot 10^3 s}{5000} = \frac{10^4(10s - 15)}{5000} = \frac{-5s}{5} = -s$$

$$u_c(s) = \frac{i_c(s)}{s \cdot C} + \frac{u_c(0)}{s} = \frac{-s}{s \cdot 5000} + \frac{100}{s} = \frac{100}{s} - \frac{1}{5000}$$

$$u_c(s) = \frac{5 \cdot 10^5 - s}{5000s}$$

$$s=0 \text{ pol} \Rightarrow u_c(t) = \frac{5 \cdot 10^5 - 0}{5000} e^{0 \cdot t} = 100$$

$$u_c(t) = 100 \quad [V] \quad \begin{aligned} t \rightarrow \infty &\Rightarrow u_c(t) = 100 \text{ V} \\ t \rightarrow 0 &\Rightarrow u_c(t) = 100 \text{ V} \end{aligned}$$